



CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
EL6720 / NE7720 – LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS II
PROJETO 2 - 2º SEMESTRE DE 2017

Projeto 2 – Semáforo Adaptativo

Nome: Renato Bednarski Ramos
RA: 12.214.549-3
Professor: Valter Avelino
Disciplina: Sistemas Digitais II (NE7720)
Turma de laboratório: 615 – Noturno
Data entrega: 17/11/2017

Descrição do Projeto

No projeto 2 de Sistemas Digitais II, será ser desenvolvido um sistema digital de controle de um semáforo adaptativo em um cruzamento de via de transporte em uma via primária e secundária, ou seja, o semáforo deverá se adaptar às condições do trânsito. Será necessário o desenvolvimento de uma estrutura RTL (com Unidade de Controle e Unidade de Fluxo de Dados) em um FPGA, utilizando a linguagem de descrição VHDL. Será utilizado o Kit de desenvolvimento didático Altera DE-115.

As situações que alteram o funcionamento dos semáforos são:

- caso haja carro na via secundária, o tempo em que a lâmpada verde do semáforo primário (TP) é reduzida (tempo de redução: TR) para haver melhor fluidez no trânsito;
- caso haja pedestre querendo atravessar a rua, ele aperta o botão de pedestre (BP) que, no momento certo do ciclo, irá deixar os semáforos das vias primária e secundária vermelhos e o verde de pedestre aceso pelo tempo pré-determinado (TT).

O tempo de redução TR é definido inicialmente por TR0, mas pode ser programado para outro valor, se desejado. A condição de TR é ser menor que TP e maior que zero.

Os valores de TR0, TT, TP e TS são definidos de acordo com os últimos 4 algarismos do RA, no meu caso: 12.214.549-3

Nome	Símbolo	Condição	Valor (segundos)
Tempo de Verde Principal	TP	O dígito de maior valor	9
Tempo de Verde Secundário	TS	O segundo dígito de maior valor	5
Tempo de Verde de Travessia de Pedestre	TT	O terceiro dígito de maior valor	4
Tempo de Redução de Verde Principal	TR0	O menor dígito (maior que zero)	3

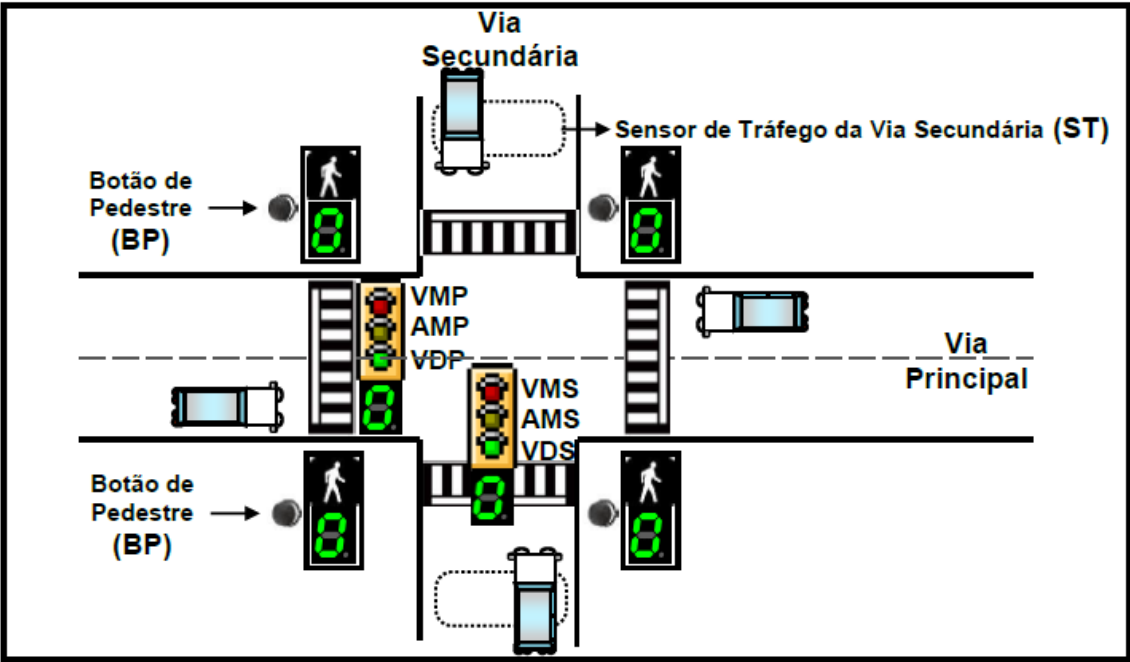


Figura 1: Diagrama esquemático do entroncamento das vias principal e secundária

Interface:

A interface com o usuário será feita por meio de:

- 1 chave para solicitar programação do TR (sinal **PGR**) – **SW17** (acionado em nível lógico 1);
- 1 chave para simular o botão de pedestre (sinal **BP**) – **SW16** (acionado em nível lógico 1);
- 1 chave para simular o sensor de tráfego na via secundária (sinal **ST**) – **SW15** (acionado em nível lógico 1);
- 1 botão de decrementa para programação do TR (sinal **DC**) – **KEY1** (acionado em nível lógico 1);
- 1 botão de incrementa para programação do TR (sinal **IC**) – **KEY2** (acionado em nível lógico 1);
- 1 botão de reset do sistema (sinal **INI**) – **KEY0** (acionado em nível lógico 0);
- 1 display de 7 segmentos de contagem decrescente do tempo faltante de verde do primário (sinal **TFP**) – **HEX4** (segmentos acionados em nível lógico 0);
- 1 display de 7 segmentos de contagem decrescente do tempo faltante de verde do secundário (sinal **TFS**) – **HEX5** (segmentos acionados em nível lógico 0);
- 1 display de 7 segmentos de contagem decrescente do tempo faltante de verde de travessia (sinal **TFT**) – **HEX6** (segmentos acionados em nível lógico 0);
- 1 display de 7 segmentos que mostra o valor de tempo de redução (sinal **TR**) – **HEX7** (segmentos acionados em nível lógico 0);
- 1 led para estado do reset – **LEDG0** (led acionado em nível lógico 1, inverso de **INI**);
- 1 led para estado da programação – **LEDR17** (led acionado em nível lógico 1);
- 1 led para estado do botão de pedestre – **LEDR16** (led acionado em nível lógico 1);
- 1 led para estado do sensor de trânsito – **LEDR17** (led acionado em nível lógico 1);
- 2 leds para estado do farol vermelho primário (**VMP**) – **LEDR3 e LEDR2** (leds acionados em nível lógico 1);
- 2 leds para estado do farol vermelho secundário (**VMS**) – **LEDR1 e LEDR0** (leds acionados em nível lógico 1);
- 1 led para estado do farol amarelo primário (**AMP**) – **LEDG7** (led acionado em nível lógico 1);
- 1 led para estado do farol amarelo secundário (**AMS**) – **LEDG4** (led acionado em nível lógico 1);

- 2 leds para estado do farol verde primário (**VDP**) – **LEDG6 e LEDG5** (leds acionados em nível lógico 1);
- 2 leds para estado do farol verde secundário (**VDS**) – **LEDG3 e LEDG2** (leds acionados em nível lógico 1);
- 1 led para estado do farol vermelho de travessia (**VMT**) – **LEDGR11** (led acionado em nível lógico 1);
- 1 led para estado do farol verde de travessia (**VDT**) – **LEDG8** (led acionado em nível lógico 1).

Sequenciamento:

A sequência de operação das lâmpadas semaforicas deve iniciar com o semáforo da via principal acendendo a lâmpada verde principal (**VDP = 1**) por um intervalo de tempo principal (**TP**) enquanto todos os outros semáforos estão em vermelho (**VMS e VMT = 1**). A seguir a lâmpada amarela do semáforo principal deve ser acesa (**AMP = 1**) por uma unidade de intervalo de tempo. A seguir aciona-se a lâmpada verde da via secundária (**VDS = 1**) enquanto todos os outros semáforos estão em vermelho (**VMP e VMT = 1**) por um intervalo de tempo secundário (**TS**). Na sequência é acionada a lâmpada amarela secundária (**MAS = 1**) por uma unidade de intervalo de tempo. Após o amarelo secundário reinicia-se a sequência com o verde principal (**VDP=1**).

Quando o sistema está na fase verde principal existe um display (**HEX4**) que mostra, em uma contagem decrescente, o tempo faltante de verde principal (**TFP**) para troca de fase. O mesmo é aplicável para o tempo faltante de verde secundário (**TFS**) (**HEX5**).

Para iniciar o sistema de controle deve existir um botão **INI** que, quando ativado (em nível lógico zero), deve levar o controle para o estado inicial de modo assíncrono. Nesse estado o sistema deve iniciar todos os registros do sistema e manter as lâmpadas vermelhas acesas;

Além do ciclo básico de sequenciamento, o controlador deve considerar os seguintes modos de operação:

1. Ativação do sensor de tráfego: quando o controle entrar na fase de verde da via principal se o sensor de tráfego estiver ativado (**ST=1**) então o intervalo de tempo principal (**TP**) deve ser diminuído de um valor de tempo de redução do verde principal (**TR**), de modo que o tempo de verde dessa via passa a ser um tempo principal reduzido (**TPR**, onde: **TPR = TP - TR**). O valor de **TR** é pré-definido (**TR0**), mas pode ser alterado pelo usuário autorizado (agente de trânsito) ao iniciar-se o sistema no modo de programação;
2. Modo de programação da temporização: quando o sistema for iniciado se a chave de programação estiver ativada (**PGR=1**) ativa-se o modo programação, que permite

ao usuário ajustar o parâmetro do tempo de redução do verde principal a partir de um valor inicial (**TR0**). No modo de programação a alteração do valor do parâmetro **TR** é executada ao pressionar o botão incrementa (**IC=1**) ou o botão decrementa (**DC=1**). A cada acionamento do botão **IC** o valor armazenado em **TR** é aumentado de uma unidade de tempo. Para cada acionamento do botão **DC** o valor armazenado em **TR** é decrementado de uma unidade de tempo. A lógica do sistema **deve garantir** que o valor ajustado de **TR** seja **menor** que **TP** e **maior** que zero (**TP > TR > 0**). O acionamento simultâneo dos botões **IC** e **DC** não deve alterar o valor selecionado. O acionamento dos botões **IC** e **DC** fora do modo de programação não deve alterar a operação do sistema. Durante o modo programação as lâmpadas vermelhas de **ambos os semáforos ficam acesas** (**VMP=1** e **VMS=1**);

3. Solicitação de travessia de pedestre: normalmente a lâmpada vermelha de travessia do sinal de pedestre está acesa (**VMT=1**). A qualquer momento que ocorrer o acionamento de um dos botões de pedestre (**BP=1**) o sistema deve memorizar esse comando como uma solicitação de pedestre (**SP=1**) e atendê-la depois que o controlador entrar na fase de amarelo principal. Para atender à solicitação do pedestre as lâmpadas vermelhas de **ambos os semáforos devem ficar acesas** (**VMP=1** e **VMS=1**) e acende-se a lâmpada verde de travessia do sinal de pedestre (**VDTP=1**) por um tempo de verde de travessia (**TT**). Um display ao lado do sinal de pedestre mostra a contagem decrescente do tempo faltante de verde de travessia (**TFT**). Uma vez encerrado o tempo de travessia, a memória de solicitação de pedestre **deve ser resetada** (**SP= 0**) e o ciclo do semáforo retorna ao normal na fase de verde secundário.

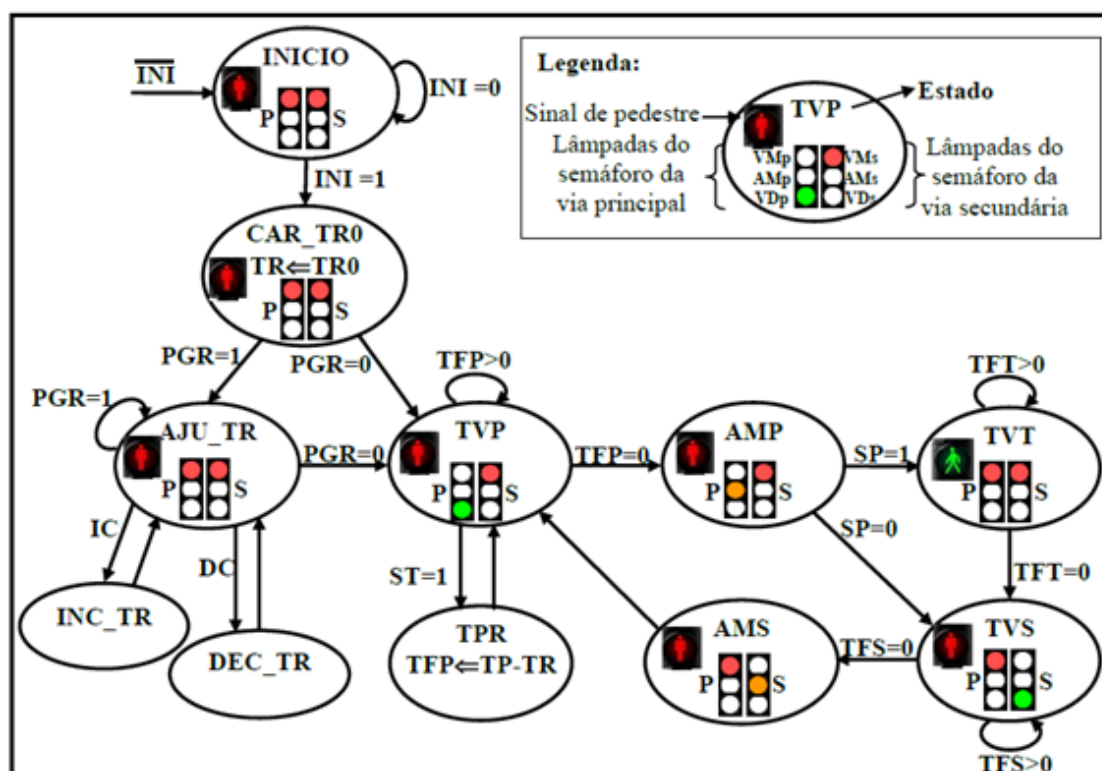


Figura 2: Diagrama de transição de estados do ciclo básico do controlador de semáforo adaptativo.

Descrição da Realização do Projeto

O projeto será desenvolvido com os seguintes componentes da figura:

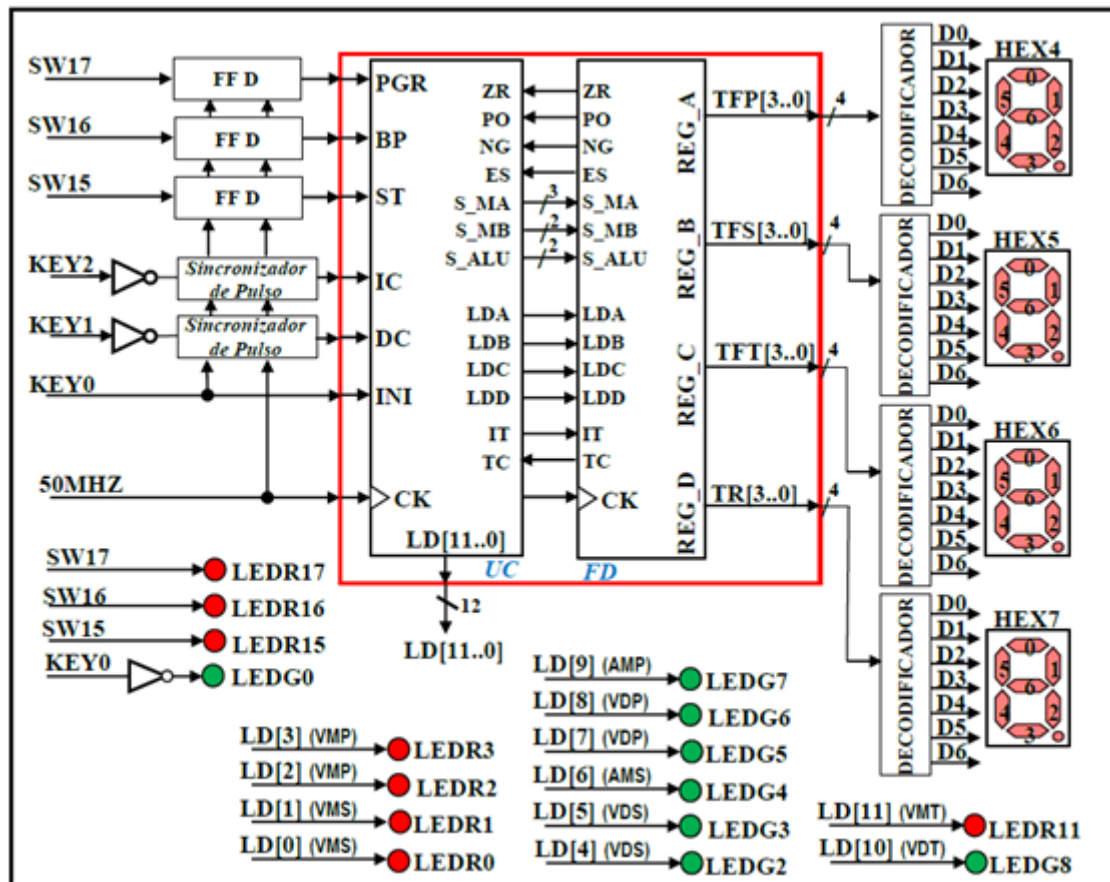


Figura3 : Diagrama blocos do sistema controlador de semáforo adaptativo.

Fluxo de Dados (FD):

Sendo assim, o FD será composta por 2 multiplexadores (**MUX A** 8x1 de 4 bits e **MUX B** 4x1 de 4 bits), **ULA** de 2 canais de 4 bits e 4 operações, 4 registradores de 4 bits (**REG_A**, **REG_B**, **REG_C** e **REG_D** que registrarão, respectivamente, **TFP**, **TFS**, **TFT** e **TR**) e 1 **TIMER**.

Observar os blocos operacionais do FD na figura seguinte:


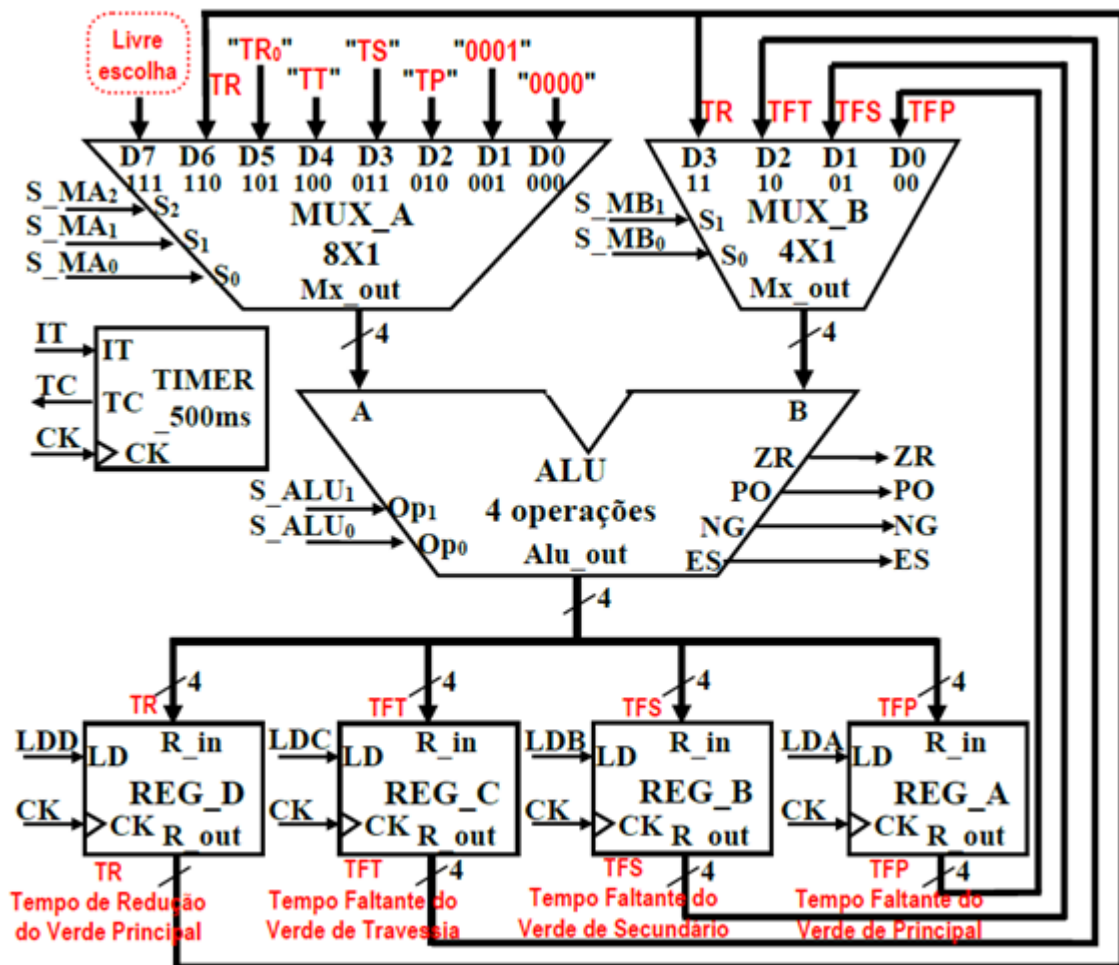


Figura 4: Diagrama dos blocos operacionais do sistema

Tabela de funções / sinalização de status da ALU e operação do Timer:

Código (Op1 Op0)	Operação da ALU	Sinal	Sinalização da ALU
0 0	Passa A	ZR = 1	Resultado = zero
0 1	NOT(A)	PO = 1	Resultado > zero
1 0	B + A	NG = 1	Resultado < zero
1 1	B - A	ES = 1	Resultado > 15

 

Registradores:

São a memória do sistema, será gravado o dado que sair da **ULA** se o registrador estiver habilitado (**LDD**, **LDC**, **LDB** e **LDA** são os sinais vindos da **Unidade de Controle** que habilitam, respectivamente, **REG_D**, **REG_C**, **REG_B** e **REG_A**, em nível lógico 1). As saídas dos registradores são ligados nas entradas do **MUX_B** para poder fazer operações na **ULA**. As saídas também são ligadas a um decodificador que é ligado a um display de 7 segmentos para mostrar o valor dos dados (no caso, um display para cada registrador).

O arquivo VHDL foi disponibilizado pronto pelo professor, pelo moodle.

ULA:

A ULA é o operador aritmético dos dados presentes nos multiplexadores **MUX_A** e **MUX_B**.

Os dados entram por **A** (vindos do **MUX_A**) e **B** (vindos do **MUX_B**) e os comandos sobre qual operação que a **ULA** deve fazer é feito pelas entradas **S_ALU1** e **S_ALU0**, cujos sinais vêm da **UC** (ativos em nível lógico 1).

O resultado da operação sai pela saída **Alu_out** que é ligado aos 4 registradores.

As saídas **ZR**, **PO**, **NG** e **ES** (nível lógico 1 significa que está ativo) são informações (verificar tabela da página anterior) oferecidas pela **ULA** sobre o status do resultado da operação atual. Essas informações vão para a **UC** para controle do sistema digital.

O arquivo VHDL foi disponibilizado pronto pelo professor, pelo moodle.

Timer:

Quando a entrada IT do timer é ativa pela UC (ativa em nível lógico 1) a saída TC se mantém em nível lógico zero até completar 25 milhões de ciclos de clock (500ms), quando TC muda de estado para nível lógico 1. Essa saída é ligada à UC para controle do sistema digital.

O arquivo VHDL foi disponibilizado pronto pelo professor, pelo moodle.

Multiplexadores:

- MUX_B

O **MUX_B** possui as informações presentes nos 4 registradores do bloco do **FD**, conforme a figura.

O canal é selecionado pelas entradas **S_MB1** e **S_MB0**, cujos sinais vêm da **UC** (ativos em nível lógico 1).

A saída dos dados **Mx_out** é ligada à entrada **B** da **ULA**.

O arquivo VHDL foi disponibilizado pronto pelo professor, pelo moodle.

- MUX_A

O **MUX_A**, conforme a figura, possui as informações de **TR**, **TR0**, **TT**, **TS**, **TP**, **0b0001** e **0b0001**.

O canal é selecionado pelas entradas **S_MA1** e **S_MA0**, cujos sinais vêm da **UC** (ativos em nível lógico 1).

A saída dos dados **Mx_out** é ligada à entrada **A** da **ULA**.

O arquivo VHDL foi disponibilizado pronto pelo professor, pelo moodle, porém foi necessário editá-lo, para a inclusão dos dados customizados de meu RA (**TR0** = 3, **TT** = 4, **TS** = 5 e **TP** = 9) e dos dados **0b0000** e **0b0001**.

VHDL:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity MUX_A is
    port (TR      : in std_logic_vector(3 downto 0);
          S       : in std_logic_vector(2 downto 0);
          Mx_out  : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end MUX_A;
architecture comportamental of MUX_A is
begin
    process (TR, S)
    begin
        case S is
            when "000" => Mx_out <= "0000";
            when "001" => Mx_out <= "0001";
            when "010" => Mx_out <= "1001";
            when "011" => Mx_out <= "0101";
            when "100" => Mx_out <= "0100";
            when "101" => Mx_out <= "0011";
            when "110" => Mx_out <= TR;
            when "111" => Mx_out <= "0000";
            when others => null;
        end case;
    end process;
end comportamental;
```

Unidade de Controle (UC):

A **UC** é a responsável por controlar todos os acionamentos dos enables dos **registradores**, operação que a **ULA** deve fazer, interpretar os sinais **ZR**, **PO**, **NG** e **ES** que saem da **ULA**, acionar e verificar os pulsos do **Timer**, interpretar todos os **botões** e **chaves** de entrada, controlar os canais dos **multiplexadores** e controlar os acionamentos de todos os **leds** (lâmpadas dos semáforos).

Diagrama de Transição de Estados

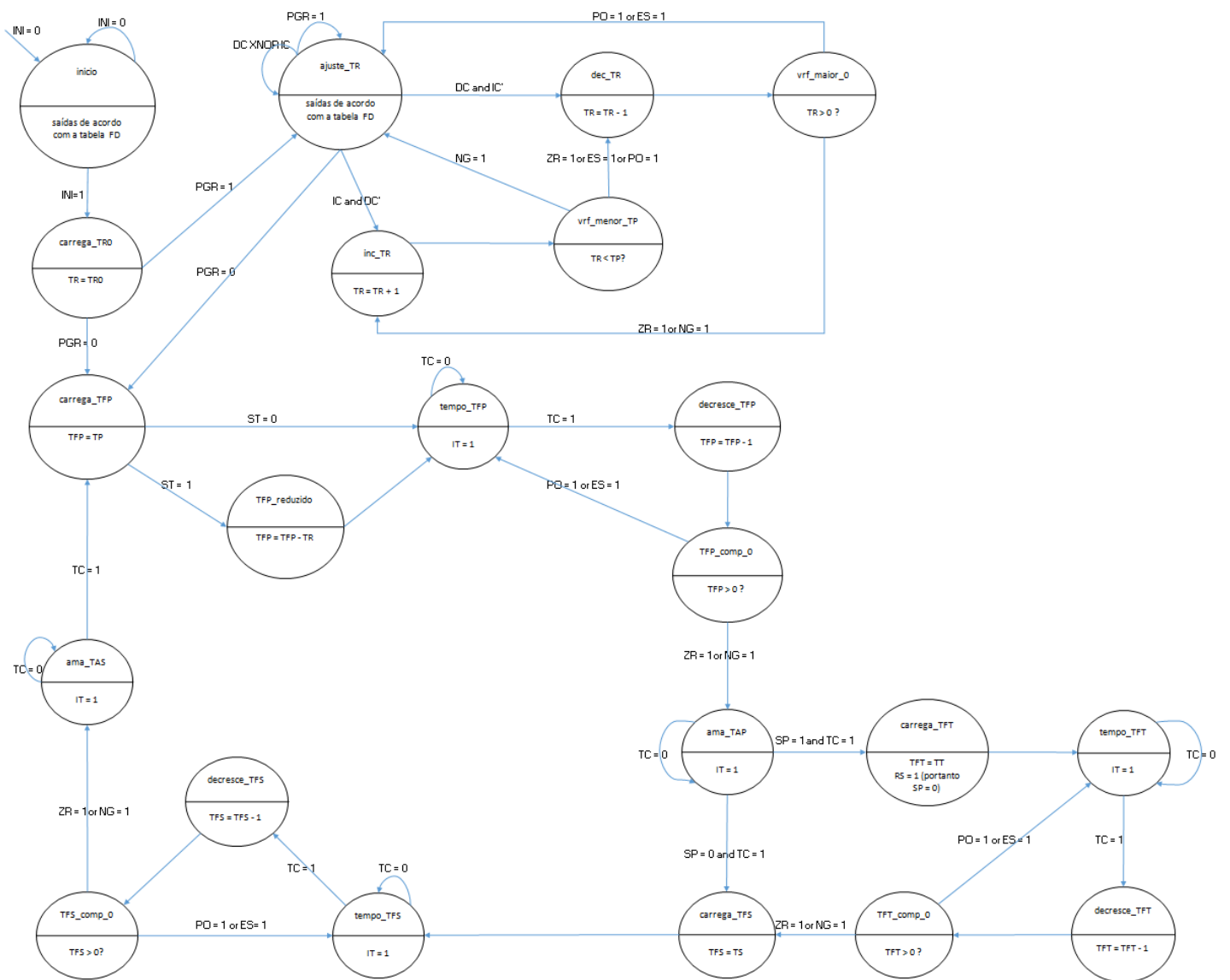


Tabela do FD originado pelo Diagrama de Estados

ESTADO	O QUE FAZ	S_MA	S_MB	S_ULA	LDD	LDC	LDB	LDA	IT	led[11..0]
inicio	RESETA	000	XX	00	1	1	1	1	0	100000001111
carrega_TR0	Carrega TR0 em TR	101	XX	00	1	0	0	0	0	100000001111
ajuste_TR	Ajusta o valor de TR	XXX	XX	XX	0	0	0	0	0	100000001111
inc_TR	Incrementa 1 no valor de TR	001	11	10	1	0	0	0	0	100000001111
vrf_menor_TP	Verifica se TR < TP	010	11	11	0	0	0	0	0	100000001111
dec_TR	Decrementa 1 no valor de TR	001	11	11	1	0	0	0	0	100000001111
vrf_maior_0	Verifica se TR > 0	000	11	11	0	0	0	0	0	100000001111
carrega_TFP	Carrega TP em TFP	010	XX	00	0	0	0	1	0	100110000011
TFP_reduzido	Carrega TP - TR em TFP	110	00	11	0	0	0	1	0	100110000011
decrece_TFP	Decresce em 1 o valor de TFP	001	00	11	0	0	0	1	0	100110000011
tempo_TFP	timer de TFP	XXX	XXX	XX	0	0	0	0	1	100110000011
TFP_comp_0	Verifica se TFP > 0	000	00	11	0	0	0	0	0	100110000011
ama_TAP	Amarelo Primário	XXX	XX	XX	0	0	0	0	1	101000000011
carrega_TFT	Carrega TT em TFT	100	XX	00	0	1	0	0	0	010000001111
decrece_TFT	Decresce em 1 o valor de TFT	001	10	11	0	1	0	0	0	010000001111
tempo_TFT	timer de TFT	XXX	XXX	XX	0	0	0	0	1	010000001111
TFT_comp_0	Verifica se TFT > 0	000	10	11	0	0	0	0	0	010000001111
carrega_TFS	Carrega TS em TFS	011	XX	00	0	0	1	0	0	100000111100
decrece_TFS	Decresce em 1 o valor de TFS	001	01	11	0	0	1	0	0	100000111100
tempo_TFS	timer de TFS	XXX	XXX	XX	0	0	0	0	1	100000111100
TFS_comp_0	Verifica se TFS > 0	000	01	11	0	0	0	0	0	100000111100
ama_TAS	Amarelo Secundário	XXX	XX	XX	0	0	0	0	1	100001001100

Obs: nível lógico alto = 1 e nível lógico baixo = 0;

LED[0] e LED[1] = sinal VMS;

LED[2] e LED[3] = sinal VMP;

LED[4] e LED[5] = sinal VDS;

LED[6] = sinal AMS;

LED[7] e LED[8] = sinal VDP;

LED[9] = sinal AMP;

LED[10] = sinal VDT;

LED[11] = sinal VMT.

Código VHDL da Unidade de Controle

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity UC_SEMAFORO is
port( CK : in std_logic;          -- clock de 50MHZ
-- Entradas Externas:
    INI: in std_logic;           -- sinal de reinício (ativo em '0')
    DC : in std_logic;           -- sinal para decremento de TR (ativo em '1')
    IC : in std_logic;           -- sinal para incremento de TR (ativo em '1')
    ST : in std_logic;           -- sinal de tráfego secundário (ativo em '1')
    BP : in std_logic;           -- sinal de solicitação de pedestre (ativo em '1')
    PGR: in std_logic;           -- sinal de modo (0=Normal , 1=Programação de TR)
-- Sinais de Estado da ALU:
    ZR : in std_logic;           -- resultado zero na operação (ativo em '1')
    PO : in std_logic;           -- resultado positivo na operação (ativo em '1')
    NG : in std_logic;           -- resultado negativo na operação (ativo em '1')
    ES : in std_logic;           -- resultado de estouro na operação (>15)
-- Sinais de Estado dos TIMER's:
    TC : in std_logic;           -- término de contagem do Timer_500ms (ativo em '1')
-- Sinais de Saída para MUX:
    Sel_mxa : out std_logic_vector(2 downto 0); -- seleciona entrada de MUX_A
    Sel_mxb : out std_logic_vector(1 downto 0); -- seleciona entrada de MUX_B
-- Sinais de Saída para ALU:
    Sel_alu : out std_logic_vector(1 downto 0); -- seleciona operação da ALU
-- Sinais de Saída para Registradores:
    LDA : out std_logic;         -- carrega TFP (Tempo Faltante da Fase Verde Principal)
    LDB : out std_logic;         -- carrega TFS (Tempo Faltante da Fase Verde Secundária)
    LDC : out std_logic;         -- carrega TFT (Tempo Faltante de Transito de Pedestre)
    LDD : out std_logic;         -- carrega TR (Tempo de Redução da Fase Verde Principal)
-- Sinais de Saída para TIMER's:
    IT : out std_logic;          -- inicia temporização do Timer_500ms (ativo em '0'-'>'1')
-- Sinais de Saída Externos:
    LD : out std_logic_vector(11 downto 0); -- estado das lâmpadas (ativos em '1')
end UC_SEMAFORO;

architecture FSM of UC_SEMAFORO is
type state_type is (inicio, carrega_TR0, ajuste_TR, inc_TR, vrf_menor_TP, dec_TR, vrf_maior_0,
carrega_TFP, TFP_reduzido, decresce_TFP, TFP_comp_0, ama_TAP, carrega_TFT, decresce_TFT,
TFT_comp_0, carrega_TFS, decresce_TFS, TFS_comp_0, ama_TAS, tempo_TFP, tempo_TFS, tempo_TFT);

signal E: state_type;
signal SP: std_logic;           -- SP: solicitação de pedestre
signal RS: std_logic;           -- RS: reseta solicitação de pedestre

begin
-- Armazena valor de BP até atendimento da solicitação:
Armazena_BP: process(CK, INI, BP, RS)
begin
if INI='0' then SP<='0';           -- inicia com SP='0'
elsif rising_edge(CK) then
if BP='1' then SP<='1';           -- atualiza SP quando BP='1'
elsif RS='1' then SP<='0';        -- reseta SP quando RS='1'
else SP<=SP;
end if;
end if;
end process Armazena_BP;

-- Máquina de estados principal (transição de estados):
Logica_de_Estados: process(CK, INI)
begin
if INI='0' then E <= INICIO;
elsif rising_edge(CK) then
case E is
when inicio => E <= carrega_TR0;
when carrega_TR0 =>
if PGR = '0' then E <= carrega_TFP;
else E <= ajuste_TR;
end if;
when carrega_TFP =>
if ST = '1' then E <= TFP_reduzido;
else E <= tempo_TFP;
end if;
when TFP_reduzido => E <= tempo_TFP;
when decresce_TFP => E <= TFP_comp_0;
when tempo_TFP =>
if TC = '1' then E <= decresce_TFP;
else E <= tempo_TFP;
end if;
when TFP_comp_0 =>
if (PO or ES) = '1' then E <= tempo_TFP;
elsif (ZR or NG) = '1' then E <= ama_TAP;
end if;
when ama_TAP =>
if (SP and TC) = '1' then E <= carrega_TFT;
elsif (not(SP) and TC) = '1' then E <= carrega_TFS;
else E <= ama_TAP;
end if;
when carrega_TFT => E <= tempo_TFT;
when decresce_TFT => E <= TFT_comp_0;
when tempo_TFT =>
if TC = '1' then E <= decresce_TFT;
else E <= tempo_TFT;
end if;
end case;
end if;
end process Logica_de_Estados;
```

```

when TFT_comp_0 =>
    if (PO or ES) = '1' then E <= tempo_TFT;
    elsif (ZR or NG) = '1' then E <= carrega_TFS;
    end if;
when carrega_TFS => E <= tempo_TFS;
when decresce_TFS => E <= TFS_comp_0;
when tempo_TFS =>
    if TC = '1' then E <= decresce_TFS;
    else E <= tempo_TFS;
    end if;
when TFS_comp_0 =>
    if (PO or ES) = '1' then E <= tempo_TFS;
    elsif (ZR or NG) = '1' then E <= ama_TAS;
    end if;
when ama_TAS =>
    if TC = '1' then E <= carrega_TFP;
    else E <= ama_TAS;
    end if;
when ajuste_TR =>
    if (DC and not(IC)) = '1' then E <= dec_TR;
    elsif (IC and not(DC)) = '1' then E <= inc_TR;
    elsif PGR = '0' then E <= carrega_TFP;
    else E <= ajuste_TR;
    end if;
when inc_TR => E <= vrf_menor_TP;
when vrf_menor_TP =>
    if (NG and (not(IC) and not(DC))) = '1' then E <= ajuste_TR;
    elsif ((PO or ES or ZR) and (not(IC) and not(DC))) = '1' then E <= dec_TR;
    else E <= vrf_menor_TP;
    end if;
when dec_TR => E <= vrf_maior_0;
when vrf_maior_0 =>
    if ((PO or ES) and (not(IC) and not(DC))) = '1' then E <= ajuste_TR;
    elsif ((ZR or NG) and (not(IC) and not(DC))) = '1' then E <= inc_TR;
    else E <= vrf_maior_0;
    end if;

    when others => Null;
end case;
end if;
end process Logica_de_Estados;

-- Atualização das saídas:
Logica_de_Saídas: process(E)
begin
    case E is
        when inicio =>
            Sel_mxa <= "000"; Sel_mxb <= "xx"; Sel_alu <= "00";
            LDD <= '1'; LDC <= '1'; LDB <= '1'; LDA <= '1'; IT <= '0'; RS <= '0';
            LD <= "10000000111";
        when carrega_TR0 =>
            Sel_mxa <= "101"; Sel_mxb <= "xx"; Sel_alu <= "00";
            LDD <= '1'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '0';
            LD <= "10000000111";
        when ajuste_TR =>
            Sel_mxa <= "xxx"; Sel_mxb <= "xx"; Sel_alu <= "xx";
            LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '0';
            LD <= "10000000111";
        when inc_TR =>
            Sel_mxa <= "001"; Sel_mxb <= "11"; Sel_alu <= "10";
            LDD <= '1'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '0';
            LD <= "10000000111";
        when vrf_menor_TP =>
            Sel_mxa <= "010"; Sel_mxb <= "11"; Sel_alu <= "11";
            LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '0';
            LD <= "10000000111";
        when dec_TR =>
            Sel_mxa <= "001"; Sel_mxb <= "11"; Sel_alu <= "11";
            LDD <= '1'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '0';
            LD <= "10000000111";
        when vrf_maior_0 =>
            Sel_mxa <= "000"; Sel_mxb <= "11"; Sel_alu <= "11";
            LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '0';
            LD <= "10000000111";
        when carrega_TFP =>
            Sel_mxa <= "010"; Sel_mxb <= "xx"; Sel_alu <= "00";
            LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '1'; IT <= '0';
            LD <= "100110000011";
        when TFP_reduzido =>
            Sel_mxa <= "110"; Sel_mxb <= "00"; Sel_alu <= "11";
            LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '1'; IT <= '0';
            LD <= "100110000011";
        when decresce_TFP =>
            Sel_mxa <= "001"; Sel_mxb <= "00"; Sel_alu <= "11";
            LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '1'; IT <= '0';
            LD <= "100110000011";
        when tempo_TFP =>
            Sel_mxa <= "xxx"; Sel_mxb <= "xx"; Sel_alu <= "xx";
            LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '1';
            LD <= "100110000011";
        when TFP_comp_0 =>
            Sel_mxa <= "000"; Sel_mxb <= "00"; Sel_alu <= "11";
            LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '0';
    end case;
end process Logica_de_Saídas;

```


```

        LD <= "100110000011";
when ama_TAP =>
    Sel_mxa <= "xxx"; Sel_mxb <= "xx"; Sel_alu <= "xx";
    LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '1';
    LD <= "101000000011";
when carrega_TFT =>
    Sel_mxa <= "100"; Sel_mxb <= "xx"; Sel_alu <= "00";
    LDD <= '0'; LDC <= '1'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '0'; RS <= '1';
    LD <= "010000001111";
when decresce_TFT =>
    Sel_mxa <= "001"; Sel_mxb <= "10"; Sel_alu <= "11";
    LDD <= '0'; LDC <= '1'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '0';
    LD <= "010000001111";
when tempo_TFT =>
    Sel_mxa <= "xxx"; Sel_mxb <= "xx"; Sel_alu <= "xx";
    LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '1';
    LD <= "010000001111";
when TFT_comp_0 =>
    Sel_mxa <= "000"; Sel_mxb <= "10"; Sel_alu <= "11";
    LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '0'; RS <= '0';
    LD <= "010000001111";
when carrega_TFS =>
    Sel_mxa <= "011"; Sel_mxb <= "xx"; Sel_alu <= "00";
    LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '1'; LDA <= '0'; IT <= '0';
    LD <= "100000111100";
when decresce_TFS =>
    Sel_mxa <= "001"; Sel_mxb <= "01"; Sel_alu <= "11";
    LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '1'; LDA <= '0'; IT <= '0';
    LD <= "100000111100";
when tempo_TFS =>
    Sel_mxa <= "xxx"; Sel_mxb <= "xx"; Sel_alu <= "xx";
    LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '1';
    LD <= "100000111100";
when TFS_comp_0 =>
    Sel_mxa <= "000"; Sel_mxb <= "01"; Sel_alu <= "11";
    LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '0';
    LD <= "100000111100";
when ama_TAS =>
    Sel_mxa <= "xxx"; Sel_mxb <= "xx"; Sel_alu <= "xx";
    LDD <= '0'; LDC <= '0'; LDB <= '0'; LDA <= '0'; IT <= '1';
    LD <= "100001001100";

    when others => Null;
end case;
end process Logica_de_Saidas;
end FSM;

```

Diagrama de Estados
(Gerado pelo Quartus):

 

Decodificadores:


São utilizados 4 decodificadores para decodificar a saída dos 4 registradores e mostrar a informação em um display de 7 segmentos.

Observando o fato de que os segmentos dos displays acionam com nível lógico zero, então a saída do decodificador deverá ser zero aonde o segmento for aceso e nível lógico 1 aonde o segmento for apagado.

O arquivo VHDL foi disponibilizado pronto pelo professor, pelo moodle.

Sincronizador:

 A ativação do sinal **K** (em nível lógico 1) deve gerar um sinal (**KS**) em nível lógico 1 sincronizado com o sinal de clock (**CK**) na borda de subida. Clock do sistema (50 MHz). O sinal **KS** deve ter a duração exata de um período de clock, independente do tempo em que a chave permanecer acionada.



O arquivo VHDL foi disponibilizado pronto pelo professor, pelo moodle.

Flip-Flop tipo D:

O flip-flop D tem o objetivo de memorizar o estado de um botão acionado.

No projeto são utilizados 3 flip-flops, um para cada botão **SW17**, **SW16** e **SW15** que geram os sinais **PGR**, **BP** e **ST** (ativos em nível lógico 1).

O arquivo VHDL foi disponibilizado pronto pelo professor, pelo moodle.

Simulação Funcional


 


Diagrama de Blocos do Projeto Completo

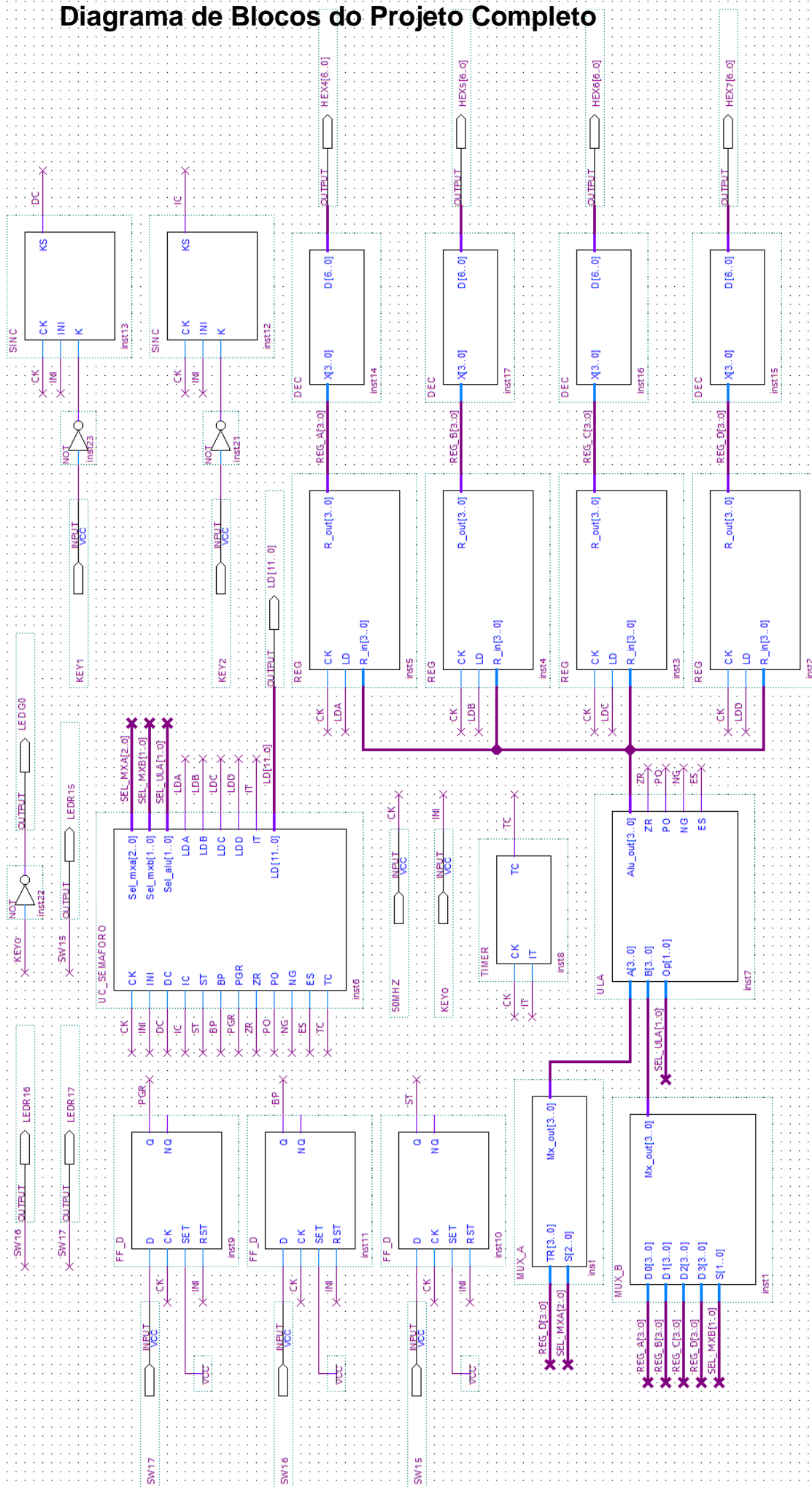

Conclusão

Este projeto deixou claro para mim o funcionamento de uma Unidade de Controle trabalhando com um Bloco de Fluxo de Dados, onde na prática consegui entender o que na teoria estava complicado (sendo que agora entendo também a teoria).

Durante o projeto eu cometi alguns erros, o mais notável foi que na contagem regressiva do Verde Primário ele não começava do número correto ($TP = 9$), ele saía do 9 e um clock depois já passava para o número 8 e aí sim, a partir daí fazia a temporização corretamente. Isso por conta do estado de decremento estar antes do temporizador. Quando inverti os dois estados, o decremento começou a funcionar da maneira correta.

Uma observação é que no desenvolvimento da parte da programação para a apresentação na aula 2, na simulação se os botões de incremento ou decremento ficavam acionados por um período maior que de 1 período de clock, incrementava ou decrementava várias vezes antes de soltar o botão. Como o que controla isso na placa da Altera é o sincronizador, e até então não havia isso no projeto, eu projetei que só avança para o estado seguinte (**inc_TR** para **vrf_menor_TP** ou **dec_TR** para **vrf_maior_0**) caso o botão **IC** ou **DC** sejam desacionados (nível lógico 0). Para o projeto na placa Altera eu retirei essa programação por conta da inclusão do sincronizador.

Um ponto importante do projeto foi o fato de desenvolver mais ainda a técnica de programação VHDL, que é uma programação de hardware, não software.

O circuito de debouncing foi de extrema importância para o correto funcionamento do projeto. Sem ele, a trepidação ocorrida na mudança de estado de uma mesma chave poderia acionar várias vezes o sinal que entra na UC e causar algum tipo de transtorno para o sistema.